

Lab3 INF3430/INF4431

malina@student.matnat.uio.no

wonhol@student.matnat.uio.no


Exercise 1:

Hensikt med oppgaven er og bli kjent med Moore og Mealy FSM, kunne skille mellom disse og skissere opp ASM flytskjema ut i fra tekstinstruksjon og gitte entiteter.

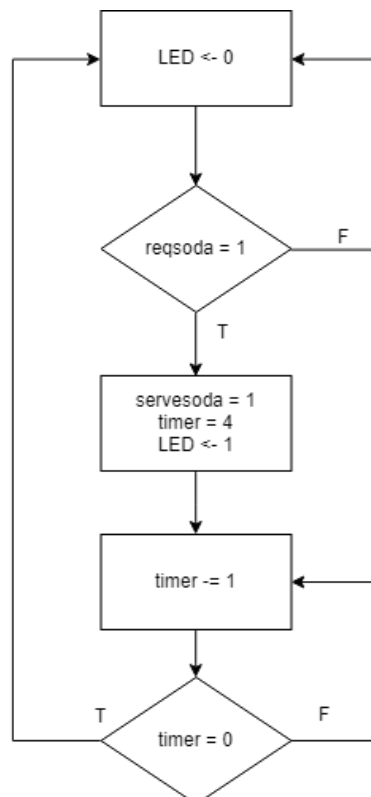a) Moore Machine:

Output er avhengig kun av nåværende tilstand. Hvis input endres, har det ikke innvirkning på output. Trenger flere tilstander for å løse et gitt problem, krever større plass. Reagerer på endringer en klokkeperiode senere. Synkron output og state-generering. Etter sigende mindre krevende, generelt, å designe.

Utfordringen her lå i å initiere timeren på riktig sted, for å få logikken til å gå opp. Da metoden har mindre fleksibilitet, siden den kun er avhengig av nåværende tilstand, var det ikke med en gang opplagt hvordan vi skulle bruke timeren.




b) Mealy Machine:

Output avhenger av både nåværende tilstand og input til denne. Mao. endrer output seg, hvis input endres. På denne måten krever metoden færre tilstander og mindre plass. Reagerer på endringer i inneværende klokkeperiode. Asynkron output. Mer krevende å designe.

Utfordringen i denne oppgaven var å få `coinback(1/10)` inn på riktig sted. Løsningen er løst basert på ASM til `p_ctrl` gitt i exercise 3, med med en egen `coinback`-del.

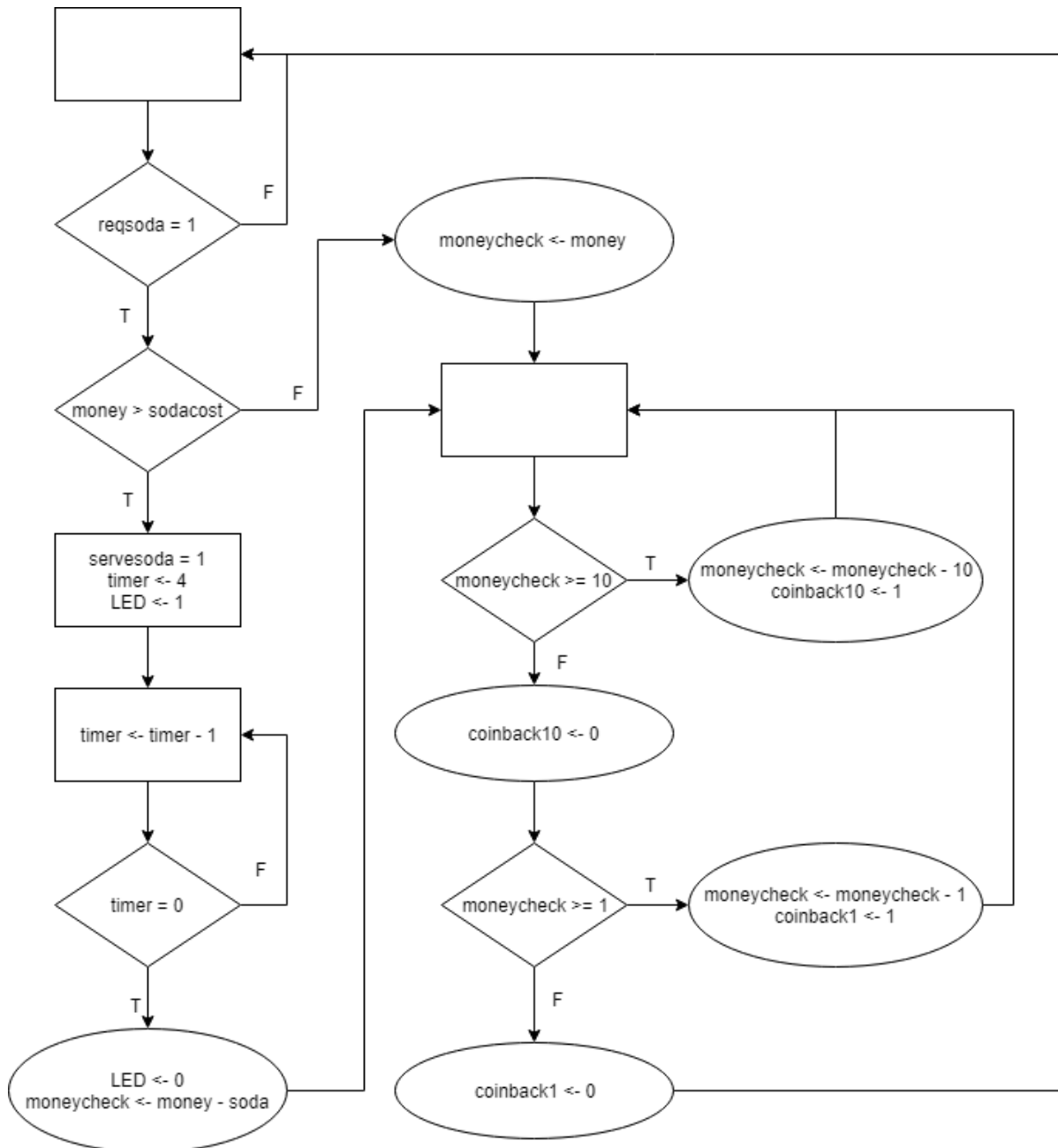Timeren var lettere å implementere i denne oppgaven, enn i oppgave a).



Konklusjon:

Å kunne skrive gode ASM er nyttig for å få oversikt over en problemstilling og i det videre arbeidet med denne. Å ha god intuisjon for hvilke problemer som bør løses med henholdsvis Moore eller Mealy trenes opp med erfaring.

Exercise 2:

Hensikten med oppgaven er å kunne konstruere koden til en posisjonsmåler ut i fra et ASM av typen Moore.

Bruker motor_ent og motor_beh fra lab2 og instantierer + henter de inn i tb sammen med pos_meas. Stimulerer motor_cw og motor_ccw. Pos sendes ut.

Viktig å dobbel-floppe interne signaler for a,b, sync_rst, da disse er asynkrone. Bruk av teller for å endre posisjonen.

ASM diagrammet var greit og tydelig å lese.

På oppfordring fra labassistenter, er oppgaven ikke kjørt i Vivado, da filene uansett må testes i exercise 5 og kjøres ut på brett.

Exercise 3:

Hensikten med oppgaven er å konstruere koden til en regulator ut i fra et ASM av typen Mealy. Regulatoren er en proporsjonalregulator (P- reg) med tilbakekobling. Kombinatorisk og synkroniserende prosess sørger sammen for å implementere en avviksberegning som tilbakekobles.

ASM greit og tydelig å lese også her.

Syr det hele sammen med pos_meas og motor filene. Sp stimuleres i tb og motor_cw og motor_ccw sendes ut.

Konklusjon Excercise 2 og 3:

Å skrive kode ut i fra et ASM letter arbeidet med programmeringen betraktelig, derfor er det definitivt lurt å skaffe seg oversikt over problemer vha. dette. Nyttig å lære og dobbel floppe, for å synkronisere signaler. Ser at vi har færre tilstander å

forholde oss til i en Mealy FSM, slik definisjonsforskjellene på Moore og Mealy understreker.

Exercise 4:

Hensikten med oppgaven er å tvinge motoren med/mot klokka vha. `force_cw/ccw` ut i fra oppgitt sannhetstabell og blokkdiagram.

Legger til `rst_div` og `mclk_div` i `p_ctrl` og synkroniserer disse.

Ser ut i fra sannhetstabellen gir ut samme verdier når `force_cw/ccw` er henholdsvis '1' og '1', '0' og '0'. Multiplexeren kan derfor implementeres i en prosess vha. en `if,else` if,else løkke.

Setter klokkeperioder i `tb`, en for `mclk` og en for `mclk_div`. Husker på å initiere alle resetter i `stimulidel`. Motor og `pos_ctrl` instantieres som overordnede komponenter og mappes. `Force_cw/ccw` stimuleres og går til output.

Opplever problemer med å få riktig respons fra motor i `tb`, men løser det med å sette `generic` til 50 ns.

Konklusjon:

Lettere å få oversikt på program med sannhetstabell og blokkdiagram enn bare med tekstuell instruksjon. Veldig nyttig øvelse å sette sammen biter til stadig større komponenter, da det gir god trening på å forstå interne/eksterne signaler. Innføring av egen klokke/reset i `p_ctrl` gir trening i å synkronisere.

Exercise 5:

Hensikt er å få dette slottet av komponenter over på brett for å kjøre motoren, samtidig som setpunkt og posisjon oppdateres og vises på display. `Force_cw/ccw, sync_rst` settes opp på pinne for manuell styring.

`Constraints` fil inneholder timing constraints for eksternt og internt klokkesignal.

Komponent CRU tar inn en global, asynkron reset og referanseklokke og viderefører interne signaler: synkronisert `rst` og `rst_div` + masterklokke og `mclk_div`. `Mclk_div` realiseres vha. en teller, faseskift 128 ganger så fort som masterklokke.

Opplever problemer i vivado med å få motoren og display til å samstemme. Dette skyldes latch introdusert i kombinatorisk logikk i tilstandmaskinen. Dette problemet ble ikke fanget i simuleringsfasen, men i syntesefase. Problemet ble oppdaget av synteseverktøyet og det ble logget. Problemet ble løst ved å introdusere aktiveringssignal for utgang og standardverdi for aktiveringssignaler.

Konklusjon:

Det er viktig å unngå sperre ved innføring av kombinatorisk logikk. Da det ikke var synlig problem i simuleringen, tok det lang tid å feilsøke.